
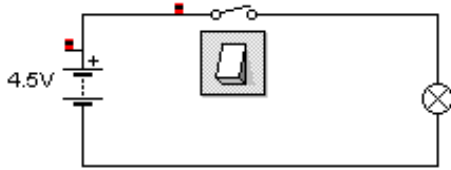


# PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD BÁSICA


PRÁCTICA 1: INTERRUPTOR

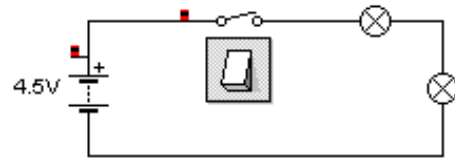


PRÁCTICA 2: INTERRUPTOR (serie)




PRÁCTICA 3: INTERRUPTOR (paralelo)

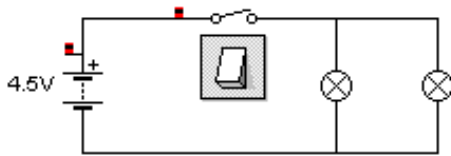


PRÁCTICA 4: INTERRUPTOR (paralelo)

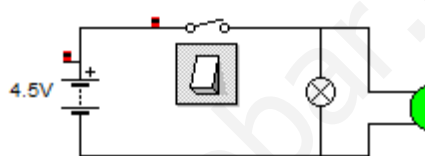


PRÁCTICA 5: PULSADOR (NA)

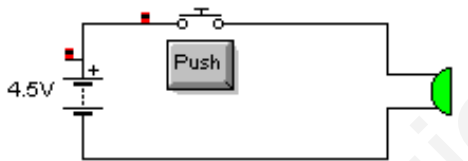


PRÁCTICA 6: PULSADOR (NC)

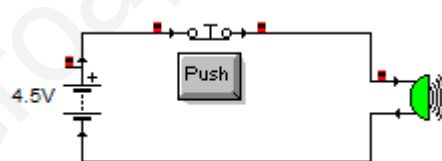


PRÁCTICA 7: TIMBRE SORDOS

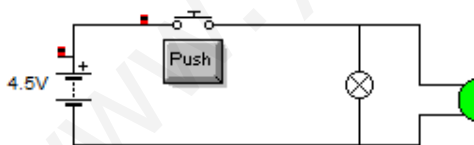

PRÁCTICA 8: CONMUTADOR

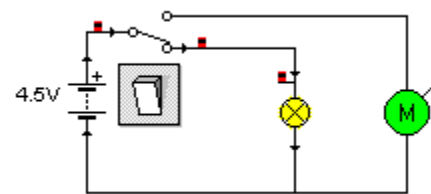

PRÁCTICA 9: CONMUTADOR

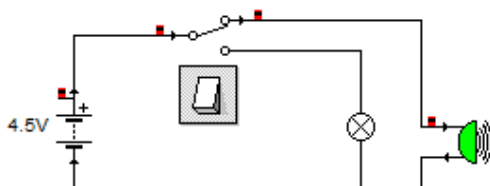

PRÁCTICA 10: CONMUTADA (2 Ptos)

